

数字逻辑实验报告

学 期	2018-2019 学年第 1 学期	班 级	学生填写		组 号	学生填写
学 院	学生填写	学 号	学生填写		姓 名	学生填写
专 业	学生填写	学 号	学生填写		姓 名	学生填写
实验日期	学生填写	报告日期	学生填写			
评阅内容 此栏内容由教师填写						
框 图	实 现	仿 真	下 载	总 结	格 式	成 绩
题 目	实验一：XXXXXX (根据具体实验修改)					
<div>一. 实验目的 (参考实验指导书撰写)</div> <div><div>1. 掌握计数器的工作原理</div><div>2. 掌握利用集成器件设计计数器的方法</div></div> <div>二. 实验任务及要求 (参考实验指导书撰写)</div> <div><div>任务：设计一个十进制计数器</div><div>要求： 1、输入端包括：时钟端、清零端、计数控制端。</div><div>输出端包括： 4 位计数输出端和 1 位进位输出端。</div><div>2、课前编写好程序。</div><div>3、 Quartus II 13.0 软件进行编辑、编译、仿真。</div><div>4、根据实验平台进行引脚分配并下载演示实验结果。</div></div> <div>三. 原理框图 ( 主要能够体现出按模块划分电路，尽量用框图来描述)</div> <div><p>图 1 为十进制计数器原理框图，本次实验共涉及三个模块。其中输入信号可由拨动开关提供，显示模块可以由直接由 LED 显示或通过七段译码电路送数码管显示，计数器模块包括计数逻辑和清零逻辑，其中计数逻辑完成计数器加 1 的功能，清零逻辑在计数到 9 时输出清零信号，在下一个时钟到来时完成计数器清零。</p></div>						

报告部分，尽量格式、字体统一，减少不要的空行；各部分要有相应的文字描述，不能只有图没有说明

# 数字逻辑实验报告

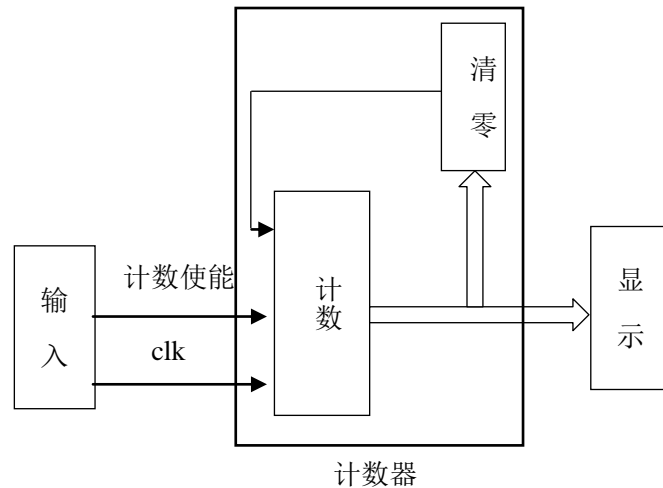


图 1 十进制计数器原理框图

四. 电路实现（根据原理框图进行设计，要有文字性描述并给出电路原理图或代码。如涉及到有关真值表、化简、状态图等内容，也需要列出。）

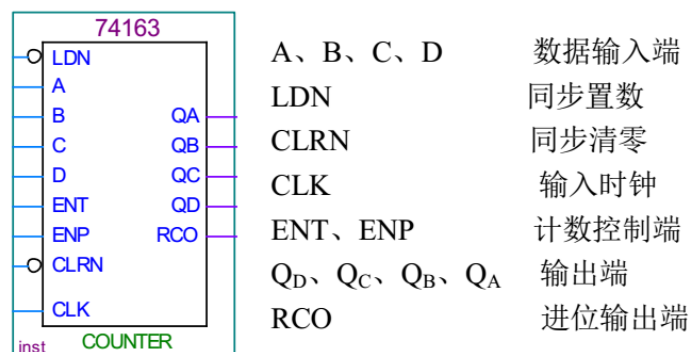


图 2 74163 符号图

表 1 74163 功能表

输入控制端					功能
CLR	LDN	ENP	ENT	CLK	
0	X	X	X	↑	清零
1	0	X	X	↑	置数（接收输入端 ABCD 数据）
1	1	0	X	X	保持
1	1	X	0	X	保持
1	1	1	1	↑	计数器加 1

根据要求需采用集成计数器实现，可选用 74163 十六进制加法计数器（也称四位二进制计数器）。图 2 为该器件的符号图，表 1 为该器件的功能表。可以看出该器件具有同步清零或置数功能，且输入端已包含时钟端、清零端、计数控制端，输出端包含 4 位计数输出端和 1 位进位输出端。由于 74163 器件在 ENT、ENP、LDN 和 CLR 均为“1”时，输出端 Y3、Y2、Y1 和 Y0 在时钟 CLK 作用下按 0000、0001、…1111、0000 规律循环变化。因此只须提供一个时钟和计数使能信号就可以实现计数器加 1 的功能；若要完成 1001 跳转至 0000，只要增加一个与非门并有效利用其同步清零或同步置数功能就可以

## 数字逻辑实验报告

实现。

电路实现如图 3 所示。置数端始终接至高电平；Y3、Y1 的输出通过一个与非门接至 74163 的 CLRN 端（CLRN 端为电平有效），当输出端 QD、QC、QB、QA 为 1001 时，利用清零端 CLRN 为“0”使其输出为 0000。

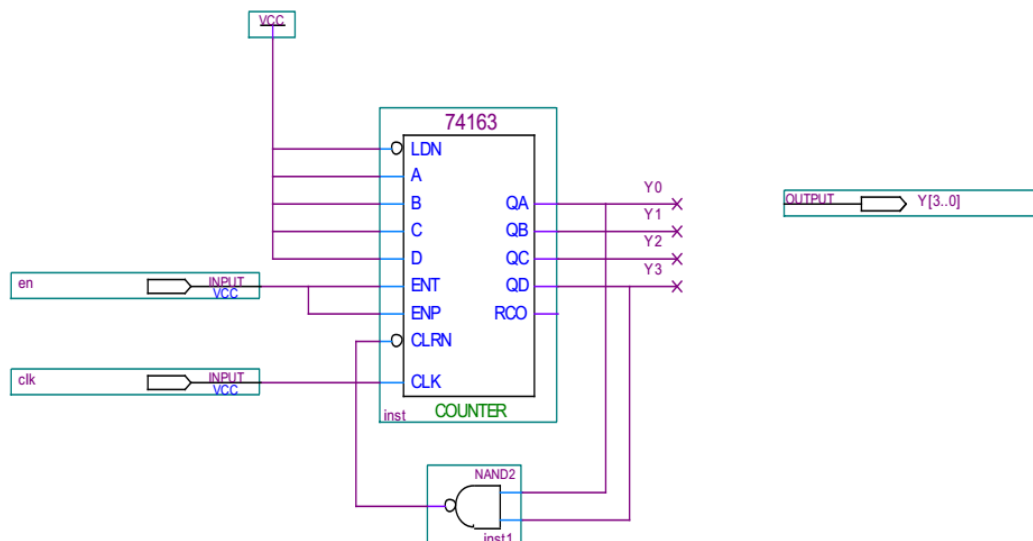


图 3 用 74163 同步清零功能实现的十进制加法计数器

## 五. 仿真波形（对于主要波形需有文字性描述或解释）

 


图 4 十进制计数器仿真波形

从仿真波形图上可以看到，en 为低电平时计数器不计数，en 为高电平时进入计数状态，clk 每一个上升沿，计数器加 1；当计数器从 0000 计数到 1001 时，计数器清 0，从波形上可以验证本电路设计符合要求。

## 六. 下载调试

### （1）引脚分配（说明输入输出分别连接到实验台上的哪些部件，如开关，LED、数码管等。）

输入端 en 接拨动开关。

输入端的时钟信号 clk，选择 EDTEND-MODULE1 中 FPGA\_EA2 上的 PIN\_P20；

4 个输出连接红色信号指示灯 D4~D0。

具体引脚分配见表 2。

表 2 十进制计数器所选平台端口及对应引脚编号

平台端口	SW1	EA2	LED1	LED2	LED3	LED4
引脚号	PIN_N18	PIN_P20	PIN_U12	PIN_V12	PIN_V15	PIN_W13
输出端名称	en	clk	y[3]	y[2]	y[1]	y[0]

参考表 2，在 Quartus II 中进行引脚分配并锁定，如图 5 所示

	From	To	Assignment Name	Value	Enabled
1		clk	Location	PIN_P20	Yes
2		en	Location	PIN_N18	Yes
3		Y	Location		Yes
4		Y[0]	Location	PIN_W13	Yes
5		Y[1]	Location	PIN_V15	Yes
6		Y[2]	Location	PIN_V12	Yes
7		Y[3]	Location	PIN_U12	Yes
8	<<new>>	<<new>>	<<new>>		


图 5 引脚分配图

(2) 实验现象 (根据输入，记录下观察到的现象；也可用表的形式将现象记录下来)

下载后，将 en 拨至下，四个 LED 灯全亮（实验台上 LED 低电平时点亮），处于保持状态；将 en 拨至上，可以看到四个 LED 灯按照计数值依次点亮。

七、总结

(1) 器件封装

 

输入端：en      使能信号  
          clk      工作时钟  
输入端：y[3..0]    计数值

(2) 遇到的故障和解决方法

调试中如果遇到故障或问题，是什么故障或问题，如何解决的？如果无故障或问题，就写无。


(3) 收获体会

根据实际情况填写。


# 数字逻辑实验报告

实验 1

(原理图和仿真图全屏截图)

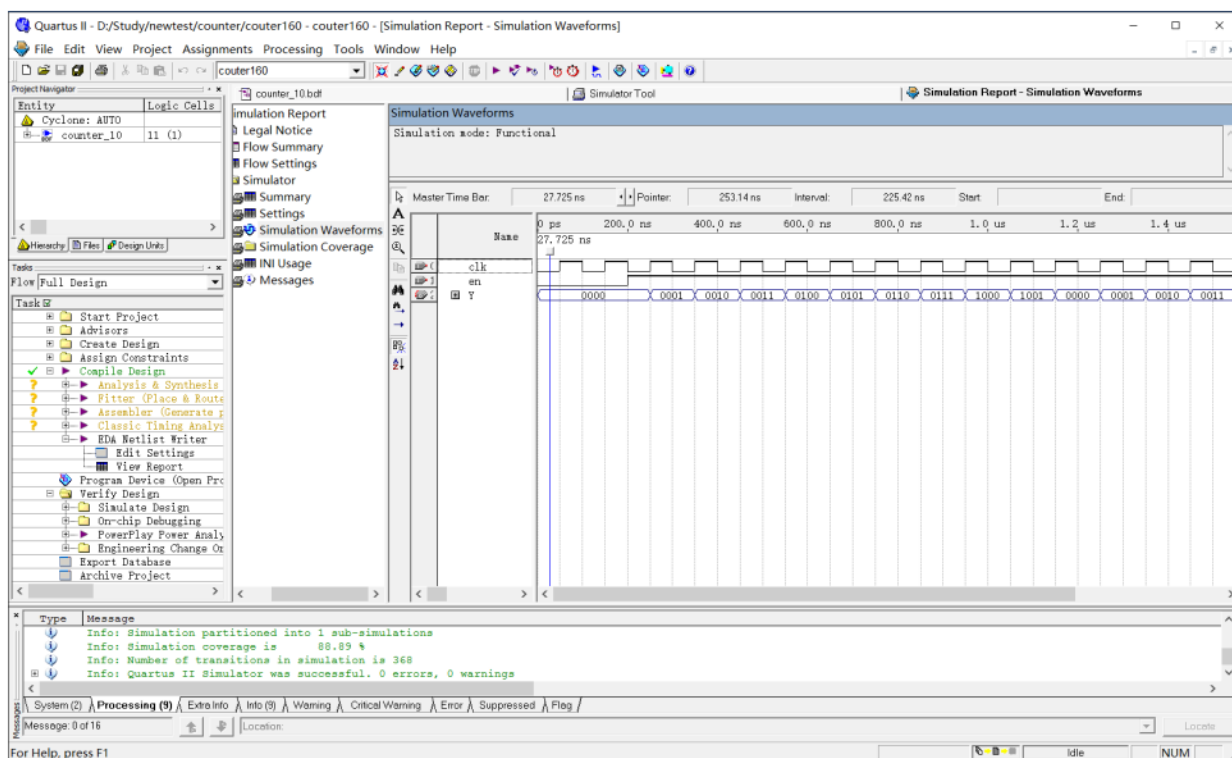

附图 1：原理图或程序代码

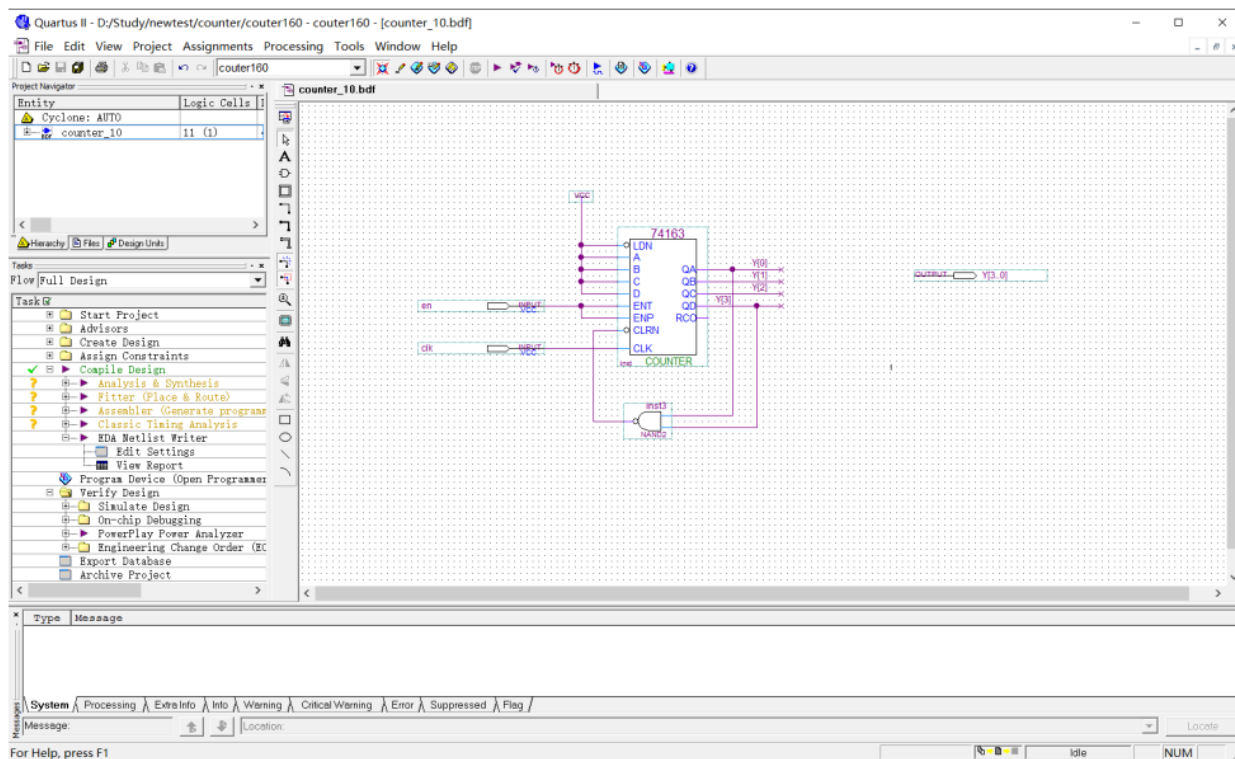

附图 2：波形仿真